GERAÇÃO TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

INSTRUÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE CHAVES FUSÍVEIS

MANOBRAR CHAVES FUSÍVEIS

A operação chaves fusíveis para troca de elos fusíveis de transformadores ou para manobras nas redes primárias, ocorrem com frequencia, no dia a dia do eletricista de rede. É uma tarefa que exige uma série de cuidados especiais por parte dos eletricistas, principalmente quanto as normas de segurança.

Por esta razão, vale a pena detalhar e discutir cada passo desta tarefa de forma a facilitar o trabalho do eletricista de rede.


INSTRUÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE CHAVES FUSÍVEIS

ABERTURA DE ARCO ELÉTRICO

- Quando da manobra de uma chave fusível para desligar ou ligar transformador ou ramais primários, poderá ocorrer abertura de arco elétrico. A abertura de arco elétrico, poderá ocorrer devido a uma má regulagem da chave, uma avaria no transformador, uma irregularidade na rede ou pela própria carga do transformador.
- Vamos iniciamente verificar o porque ocorre arco elétrico quando da manobra de um transfomador em condições normais.
- Os transformadores da CPFL, ELEKTRO, estão ligados internamente em Triângulo Δ , no primário e Estrela γ , no secundário com o neutro aterrado.

SEQUENCIA DE FECHAMENTO (LIGAR)

Sequência de Fechamento (ligar)

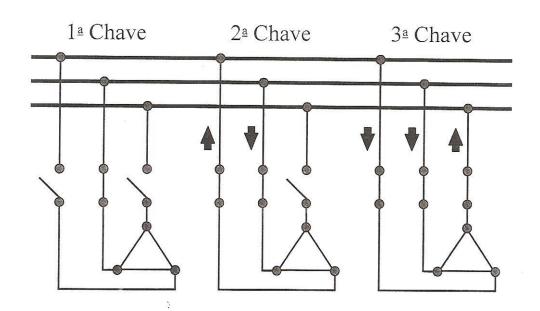


SEQUENCIA DE FECHAMENTO (LIGAR)

Ao "ligar" transformadores trifásicos com primário em triângulo Δ é a seguinte a possibilidade de ocorrência de arco, estando todas as chaves abertas.

- ■1º Chave Acionada: O circuito não tem retorno de corrente e a formação de arco será praticamente impossível.
- ■2º Chave Acionada: O circuito fornecerá energia às cargas ligadas entre duas fases e proporcionará "meia luz" entre elas e a 3º fase desligada, logo haverá maior possibilidade de ocorrência de arco elétrico.
- ■3º Chave Acionada: O circuito completará a "meia luz", havendo, assim, uma possibilidade mediana de ocorrência de arco elétrico.

SEQUENCIA DE ABERTURA (DESLIGAR)

Sequência de Abertura (desligar)

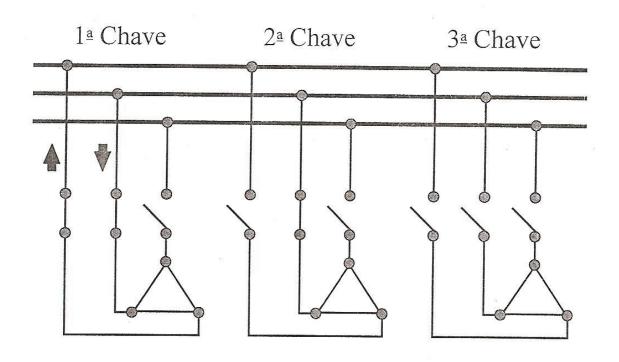


SEQUENCIA DE ABERTURA (DESLIGAR)


Ao "desligar" transformadores trifásicos com primário em triângulo Δ o raciocínio é inverso visto anteriormente.

- ■1º Chave Acionada: Possibilidade mediana de ocorrência de arco.
- ■2º Chave Acionada: Esta é a chave com maior possibilidade de ocorrência de arco, pois ela é que desligará o sistema trifásico.
- ■3º Chave Acionada: Ocorrência de arco praticamente impossivel.


ESTRUTURA NORMAL - ABERTURA

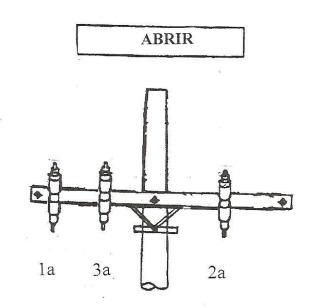


ESTRUTURA NORMAL - FECHAMENTO

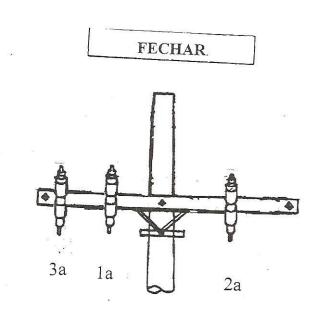


ESTRUTURA MEIO BECO - ABERTURA

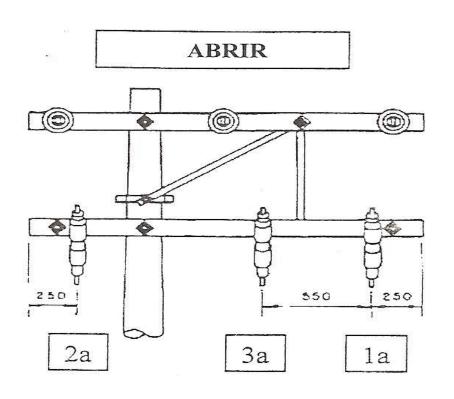


ESTRUTURA MEIO BECO - FECHAMENTO

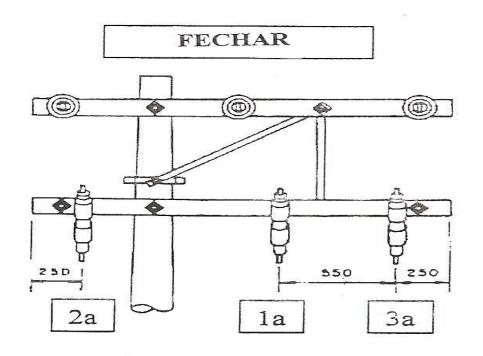

ESTRUTURA BECO - ABERTURA

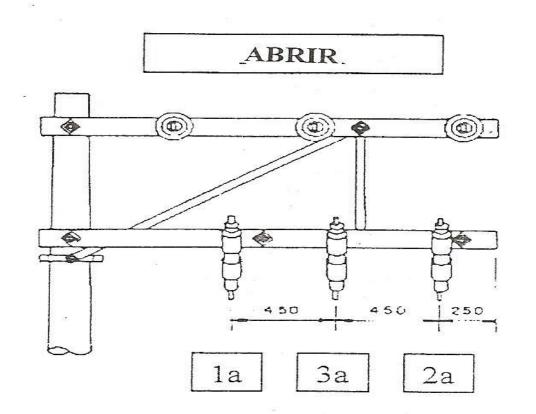

ESTRUTURA BECO - FECHAMENTO

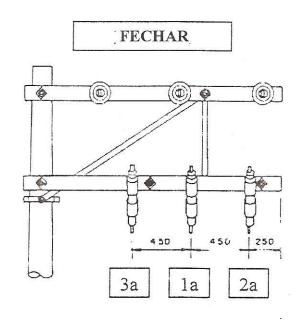

CONCLUSÃO

Vimos que tanto para a abertura como para o fechamento, a maior possibilidade de ocorrência de arco elétrico é na segunda chave a ser manobra.

Levando ainda em considerações os espaçamentos entre as chaves e estas com as partes metálicas da estrutura, podemos então estabelecer a seguinte regra:

- •1º. A chave do meio estando mais próxima das partes metálicas da estrutura deve ser "fechada em primeiro lugar, e "aberta" por ultimo.
- •2º. Aplicar o mesmo raciocínio para qual quer tipo de estruturas com chaves fusíveis, observando a posição da chave que está mais próxima das partes metálicas.

OBRIGADO

MARCO ANTONIO PRIMIANI

e-mail: primiani@ig.com.br